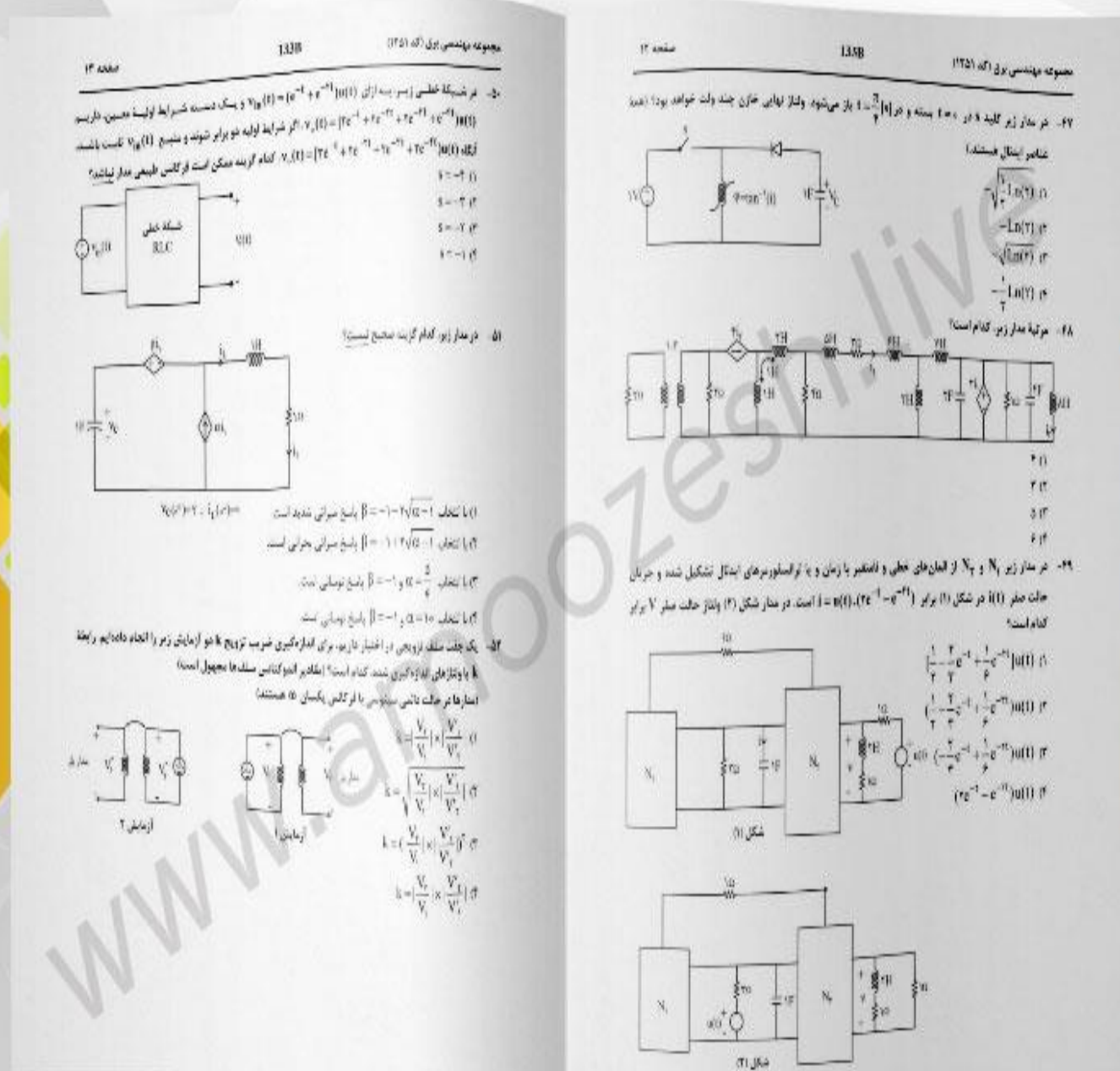


دانلود نمونه سوالات استخدامی

شرکت نفت لاوان




liveamooz



www.amoozesh.live

www.amoozesh.live

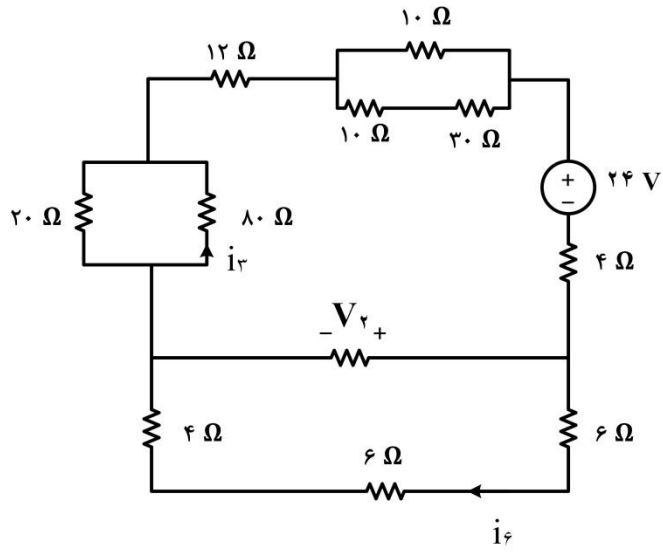۱- با توجه به شکل مقابل به سوالات زیر را بدست آورید.



$$V_2 = ?$$

$$i_6 = ?$$


$$i_3 = ?$$

جواب من: $V_2 = -4$ ، $i_6 = -0.25$ و $i_3 = -0.1$

۲- در مدار روبه ور مقاومت معادل را بدست آورید.

در همین مدار $V=8$ اگر باشد. جریان i چند آمپر است؟

جواب من: $R_{eq} = 12$ و $i = 1 A$

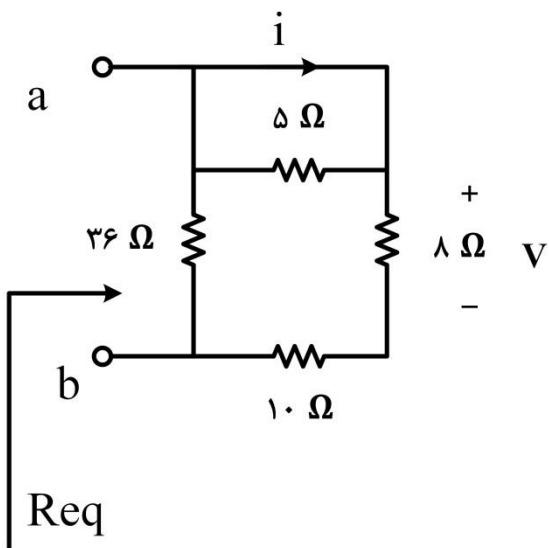

۳- با توجه به مدار روبه رو به سوالات زیر پاسخ دهید.

$$V_1 = ?$$

$$V_3 = ?$$

$$V_5 = ?$$



$$V_6 \text{ یا } V_4 = ?$$

در مدار روبرو موارد زیر را بدست آورید.

$$i_1 = ?$$

$$i_2 = ?$$

$$i_3 = ?$$

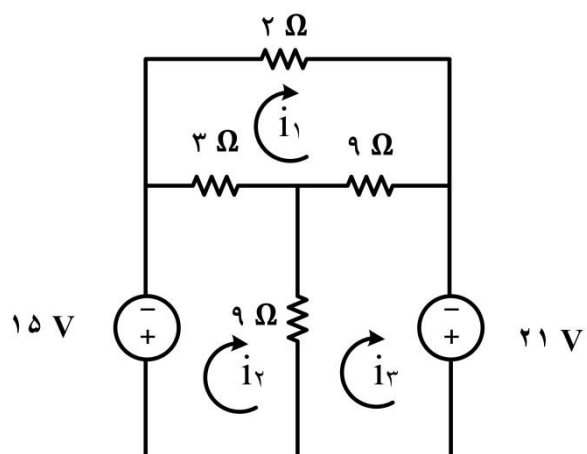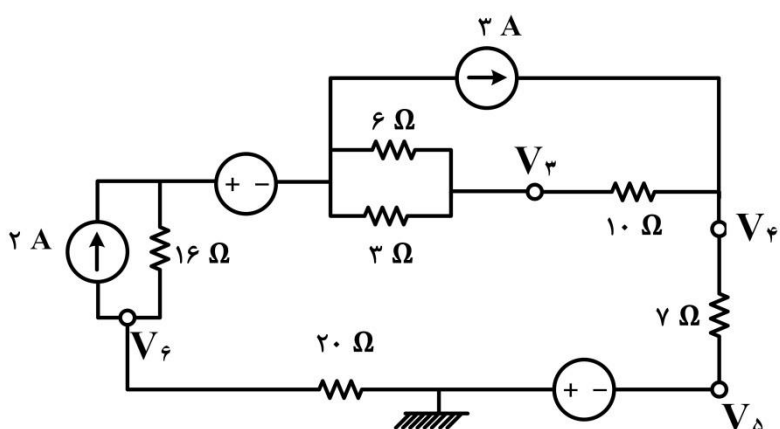

توان مقاومت ۳ اهمی؟